

Oppgavesamling Elektriske og Elektroniske systemer for Teknisk Fagskole

Rolf Haug



Yrkeslitteratur AS  
www.yrkeslitteratur.no

Kjente feil i fasit

Oppgave 4.1.2 – side 33. Rett svar 8,7 m

Oppgave 4.1.5 – side 33. Rett svar skal være 300 m

Oppgave 4.2.6 – side 37.

a) Rett svar  $U_{th} = 4,8, V$   $R_{th} = 7,2 \Omega$ . b)  $R_n = 7,2 \Omega$   $I_n = 666 \text{ mA}$